

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BIL-202 ELEKTRONİK DEVRELER



Dr. Öğretim Üyesi GÜL FATMA TÜRKER

7. Hafta Dersi

Kenetleyiciler

Bu Slayt
Sınavda Dahil


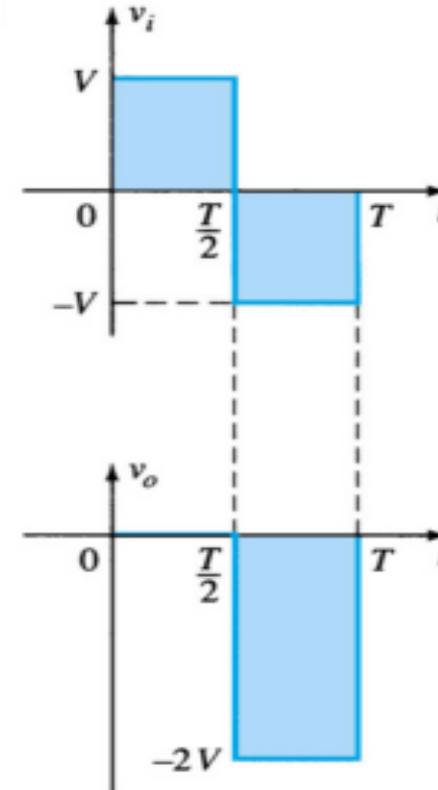
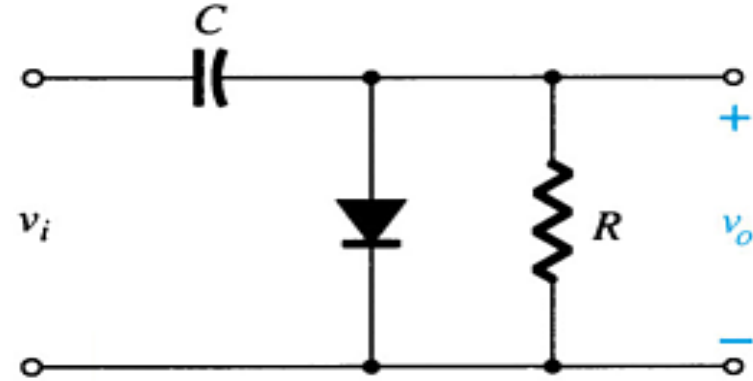
Bir diyot ve bir kapasitör, bir AC işareti belirli bir DC seviyeye kenetlemek için kullanılabilir.



DC Kaynaklı Kenetleme Devreleri


Giriş işareti üçgen, sinüzoidal ya da kare dalga tipi bir AC işaret olabilir.

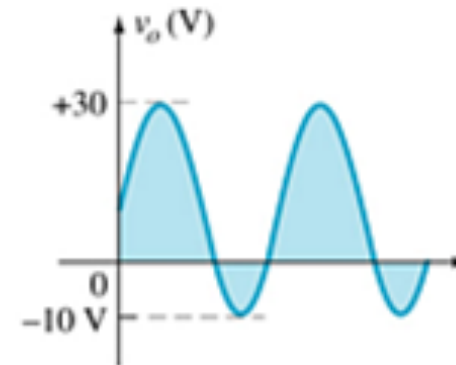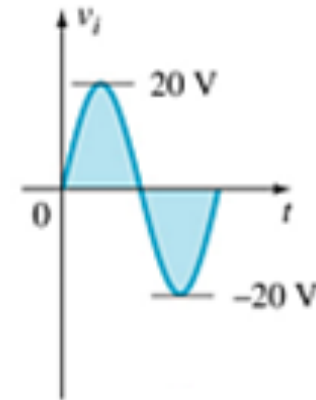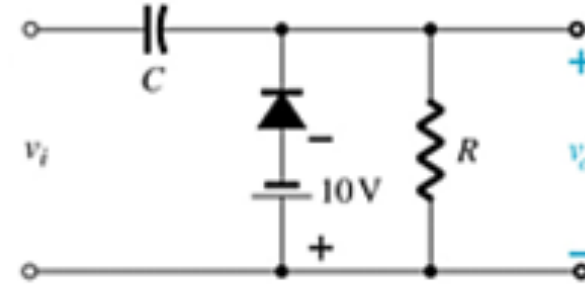DC kaynak, kenetleme devrelerinde DC kenetleme seviyesinin ayarlanmasını sağlar.




Kırpıcı Devre Deney UYGULAMASI-2

Pozitif Kenetleme Devresi

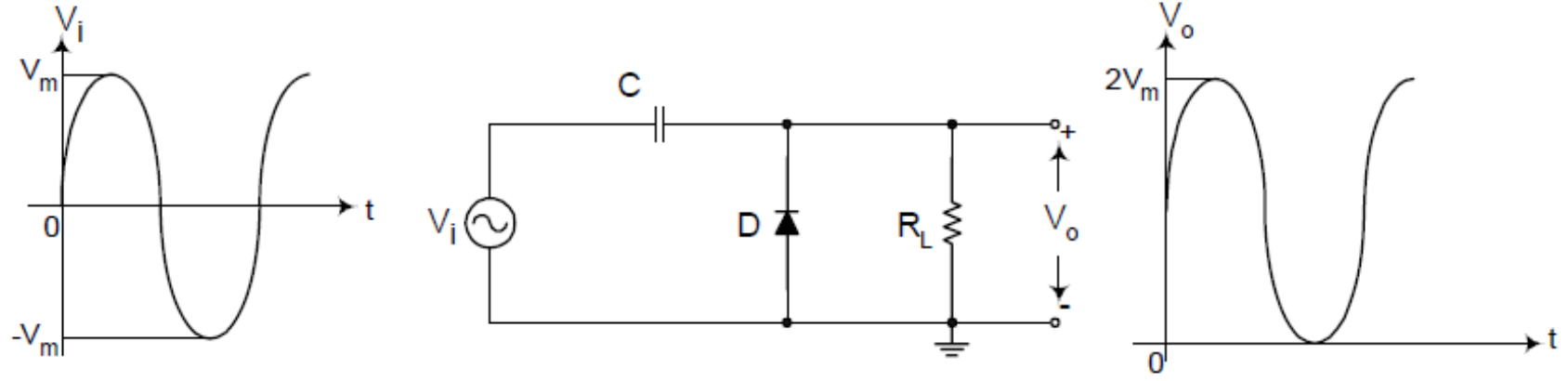

Şekil-1

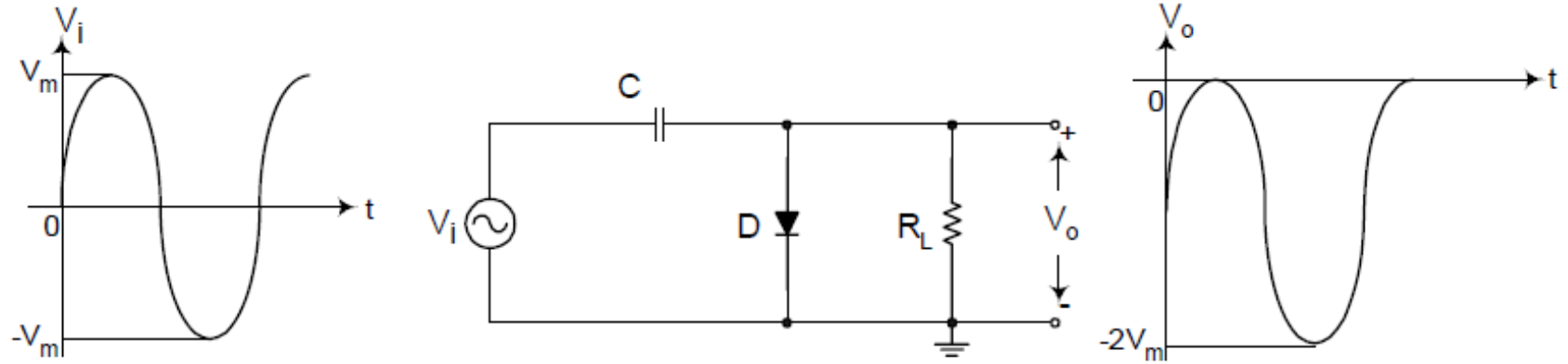Negatif kenetleme devreside benzer şekilde dizayn edilebilir. Örnek devre Şekil-2’de görülmektedir.
















Şekil-2

$R_L=100K$, VE MUHTELİF DİRENÇLERLE $D1= 1N4001$, $C=100\text{ Nf}$,
10 KHz de sinyal jeneratöründen

Kenetleme Devreleri: Özet

Clamping Networks

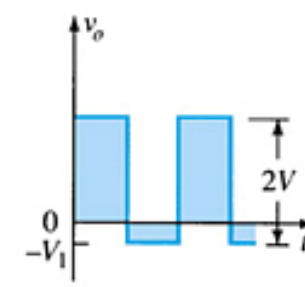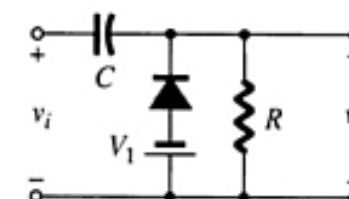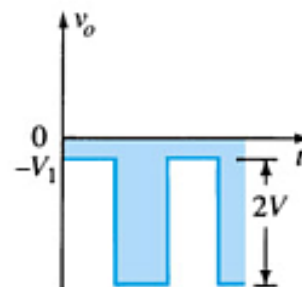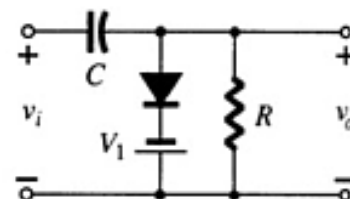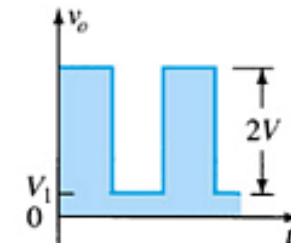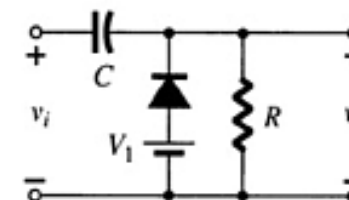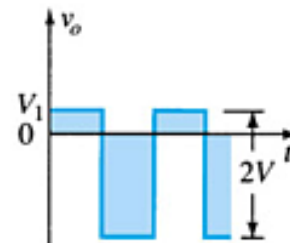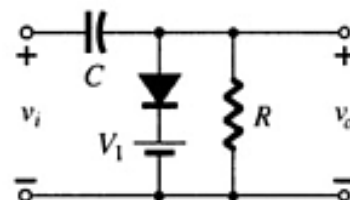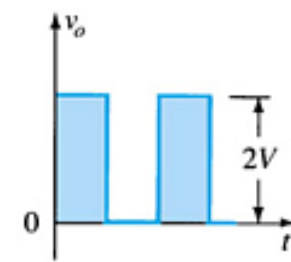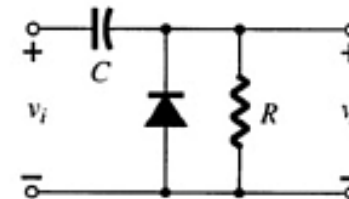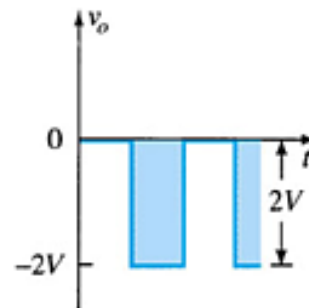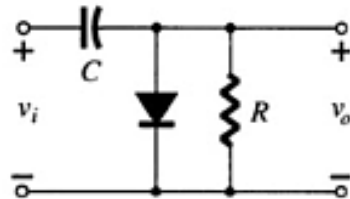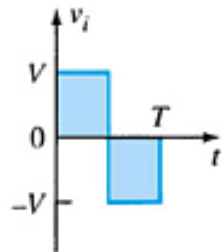



Kaynaklar

- **Kaynak 1**
- Kitap: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, ROBERT BOYLESTAD (İngilizce)
- Kitap: ELEKTRONİK ELEMANLAR VE DEVRE TEORİSİ, [ROBERT BOYLESTAD - L. ASHELKY](#) (Türkçe)
- **Kaynak 2**
- Kitap: Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition
- **Kaynak 3**
- Kitap: Elektronik I, Analog Elektronik, Dr. Hasan Selçuk Selek

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER