

1) @ Transistor, küçük bir değerdeki gerilim veya akımı büyük miktarlarda akımı veya gerilimi kontrol etmek için kullanılan yarı iletken devre elemanıdır.

BJT, anahtarlama ve sinyal yükseltici olarak kullanılan devre elemanıdır. NPN ve PNP olarak 2'ye ayrılır.

↳ NPN transistörlerde 2 N tipi madde arasında 1 adet P tipi madde bulunur. Baz gerilimi emetör geriliminden yüksek olduğunda için kolektörden emitlere akım akar.

↳ PNP transistörlerde 2 P tipi madde arasında 1 adet N tipi madde bulunur. Emetör gerilimi, baz geriliminden yüksek olduğunda çalışır. Baz pininci yükseltilir, Jegeri ise transistöre ve çekilecek akıma bağlı olarak değişir.

FET, Gerilimle kontrol edilir. JFET, MOSFET geçitler:
Yarıdır.



- JFET: Gate ucuna akım çekmez, gelen akım ile kontrol edilir.
- MOSFET: Gerilim yüklemelerine karşı hassastır. Sayısal ve analog devrelerde güç dengeleme amaçlı kullanılabilirler.

① Gıft poleriteli, genel amaçlı transistor (BJT)
Metal oksitli, abn etkili transistorler (MOSFET)
Alan etkili transistor (FET)
Yalıtılmış kapalı transistorler (IGBT)
B=denleyici Metal Oksit Yarı iletken (CMOS)



② BJT: Genellikle analog yükseltgeçlerde
MOSFET: Mikro işlemciler
FET: Genellikle analog yükseltgeçlerde
IGBT: Mikro işlemciler, mikro denetleyiciler, statik-RAMler
CMOS: Sayısal ve analog devrelerde

FET

n-kanallı

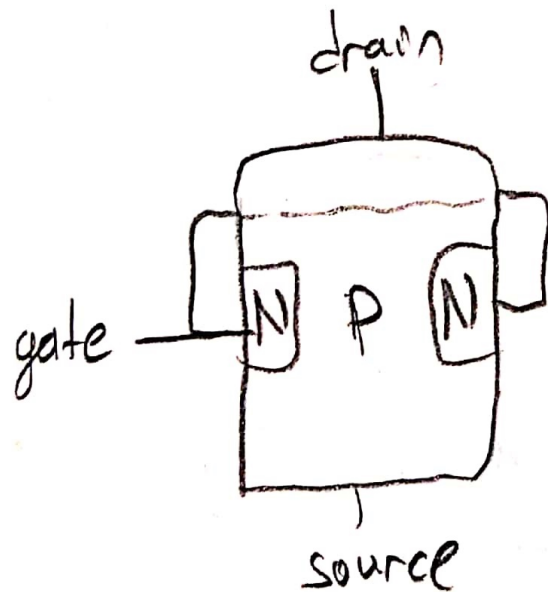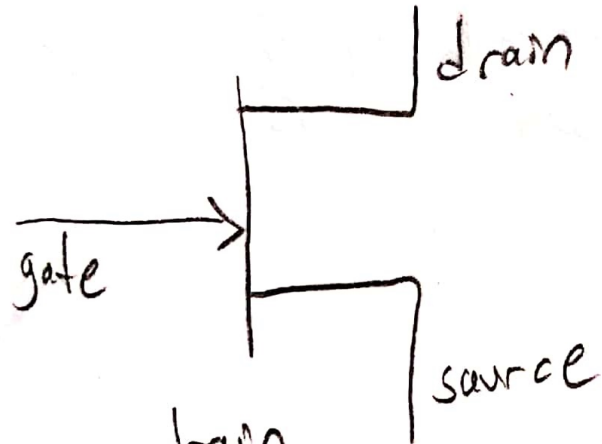



p-kanallı

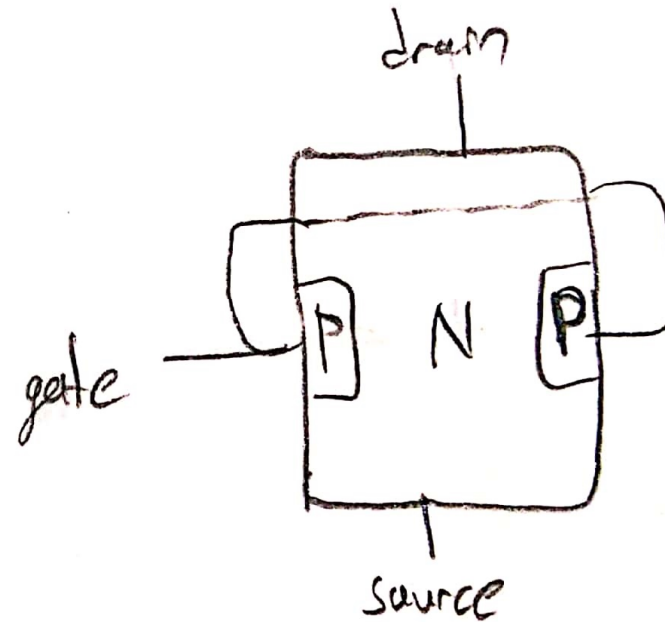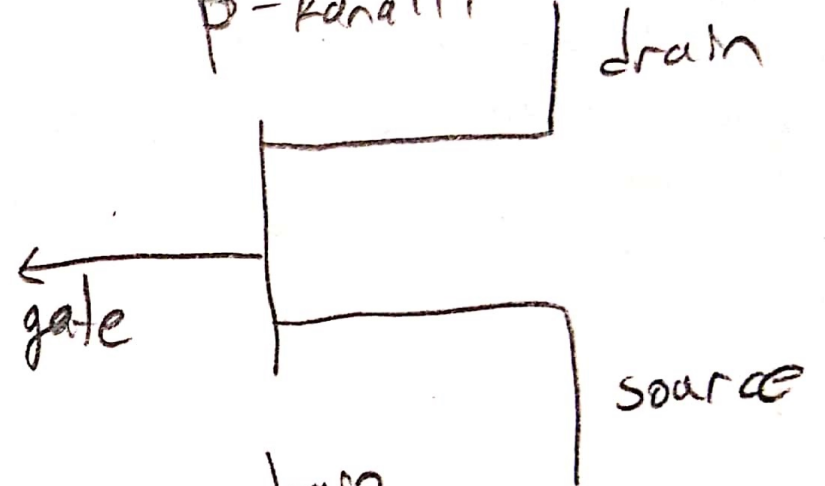



BJT

①

NPN

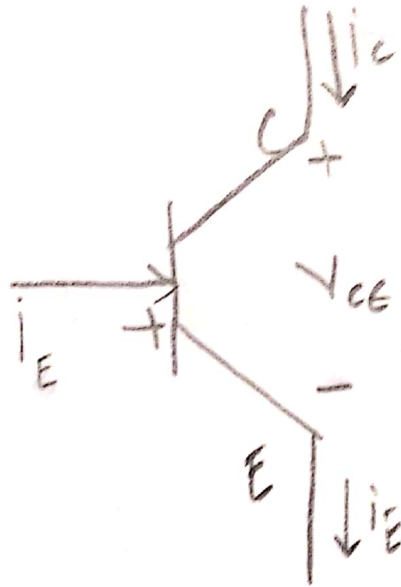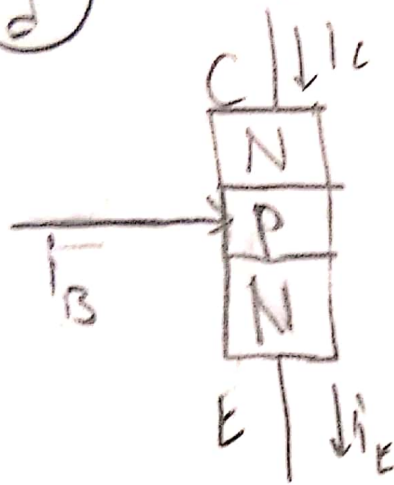

PNP

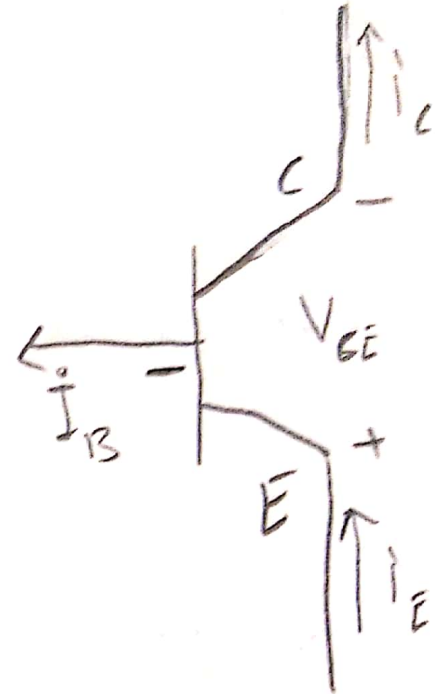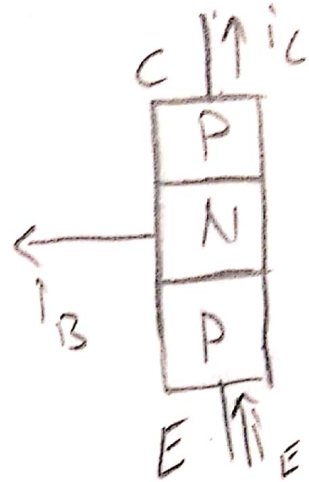

2) Doyma Bölgesi : Emitör ve kollektör gerilimleri birbirlerine çok yaklaştığında geçilen bölgedir. Her iki jonksiyon da iletim yönünde kutuplanmıştır.

$$V_1 > 0,7V ; V_c = 0$$

Aktif Bölge : Transistörün normal kullanışlıdır. B-E jonksiyonu iletim, C-B jonksiyonu tükeme yönünde kutuplanmıştır.

$$V_E \geq V_c$$

Kesim Bölgesi : Emitör ve baz bağalandığında geçilen bölgedir. Her iki bölgede her iki jonksiyon da tükeme yönünde kutuplanır.

$$V_B > V_c$$

$$3) \textcircled{a} I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B$$

$$= (12 - 0,7) / 113k$$

$$I_B = 0,0849$$

Sabit

Öngerilimleme

Değeri

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta \cdot I_B \cdot R_C)$$

$$= 12 - (125 \cdot 0,0849 \cdot 0,33)$$

$$V_{CE} \approx 7,097V$$

$$\textcircled{b} I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B + R_E (\beta + 1)$$

$$= (12 - 0,7) / 128k + 0,133 (125 + 1)$$

$$I_B \approx 0,078 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$= 125 \cdot 0,078$$

$$\approx 9,75 \text{ mA}$$

Sabit Öngerilimleme Değeri

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$= 12 - 9,75 (0,18 + 0,133)$$

$$V_{CE} \approx 8,9482V$$

4)

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot (R_C + R_E)}$$

$$= \frac{18 - 0,7}{0,12 + 351 \cdot (0,0033 + 1,7)}$$

$$I_B \approx 0,0289 \text{ mA}$$

Kollektör
Geri Beslemeli Emiter Dengli
Potansiyel Devresi

$$I_C = \beta \cdot I_B = 10,115$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = 10,1439$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E \cdot (R_C + R_E)$$

$$= 18 - 10,1439(0,0033 + 1,7)$$

$$V_{CE} \approx 0,7218$$

$$5) V_{BB} = \frac{V_{CC} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$= \frac{18 \cdot 4}{33 + 4}$$

$$R_B = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$= \frac{33 \cdot 4}{33 + 4}$$

$$V_{BB} \approx 1,9459$$


$$R_B \approx 3,576$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E} = \frac{1,9459 - 0,7}{3,576 + (220 + 1) \cdot 0,12} \approx 0,0414 \text{ mA}$$


$$I_C = \beta \cdot I_B = 220 \cdot 0,0414 = 9,108 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = (220 + 1) \cdot 0,0414 = 9,1494 \text{ mA}$$
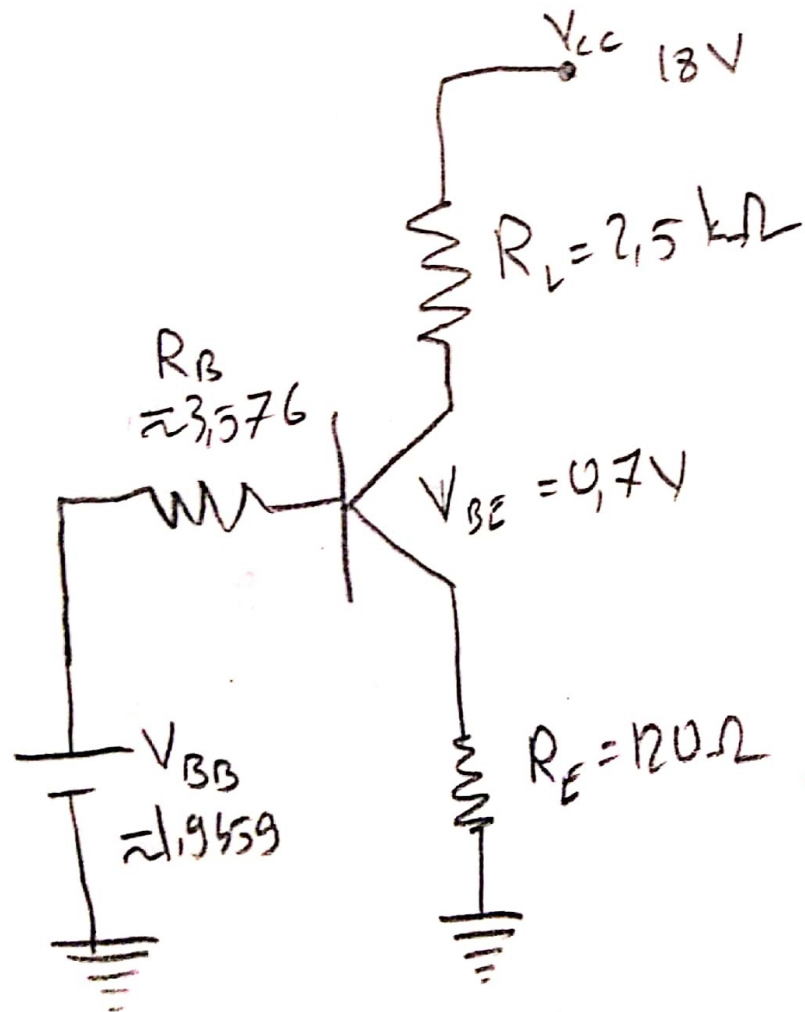
$$\begin{aligned}
 V_{CE} &= V_{CC} - (I_C \cdot R_C + I_E \cdot R_E) \\
 &= 18 - (9,108 \cdot 2,5) + (9,1494 \cdot 0,12) \\
 V_{CE} &\approx -3,6720
 \end{aligned}$$



Gerilim Buluculu Gerilimleme Datası

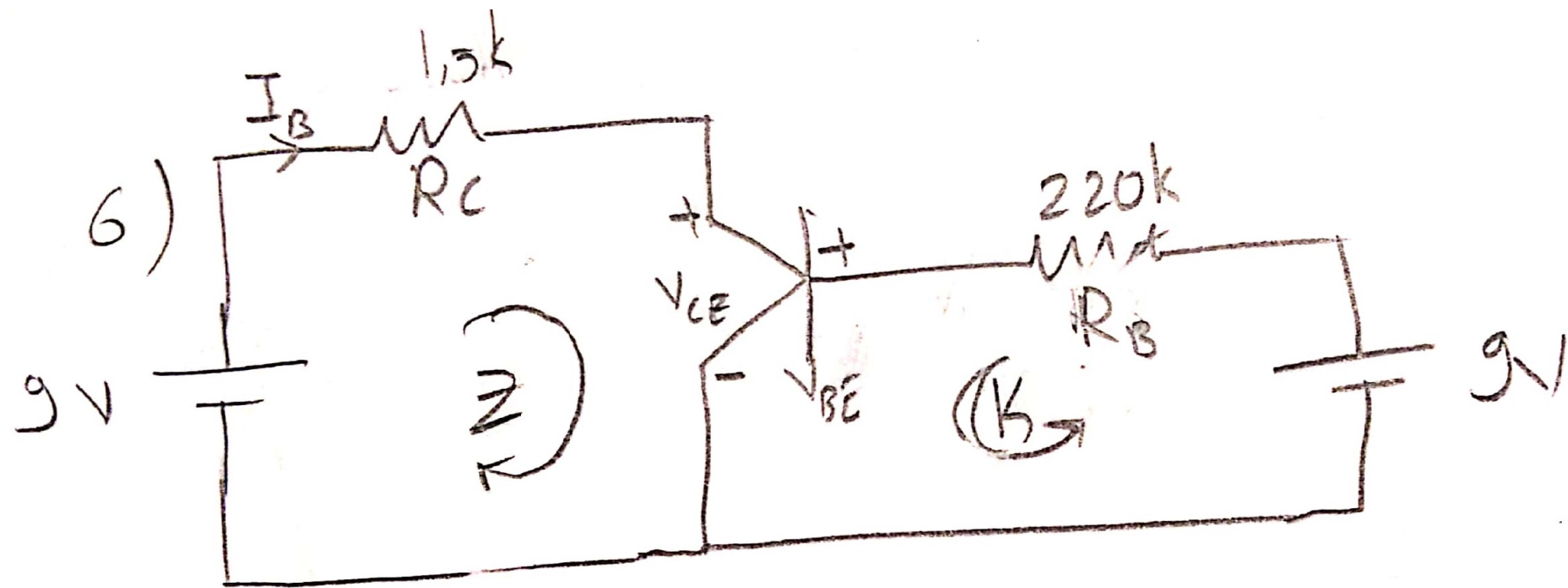

$$K) \quad I_B = \frac{9 - 0,7}{220} \approx 0,0377 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 45 \cdot 0,0377 = 1,6965 \text{ mA}$$


$$Z) \quad V_{CE} = -9 + I_C (1,5) - 0 \\ \approx 6,4552 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 0 \text{ i.e.}$$

$$I_c = \frac{9}{1,5} = 6 \text{ mA}$$

$$I_c = 0 \text{ i.e.}$$

$$V_{CE} = 9 \text{ V}$$

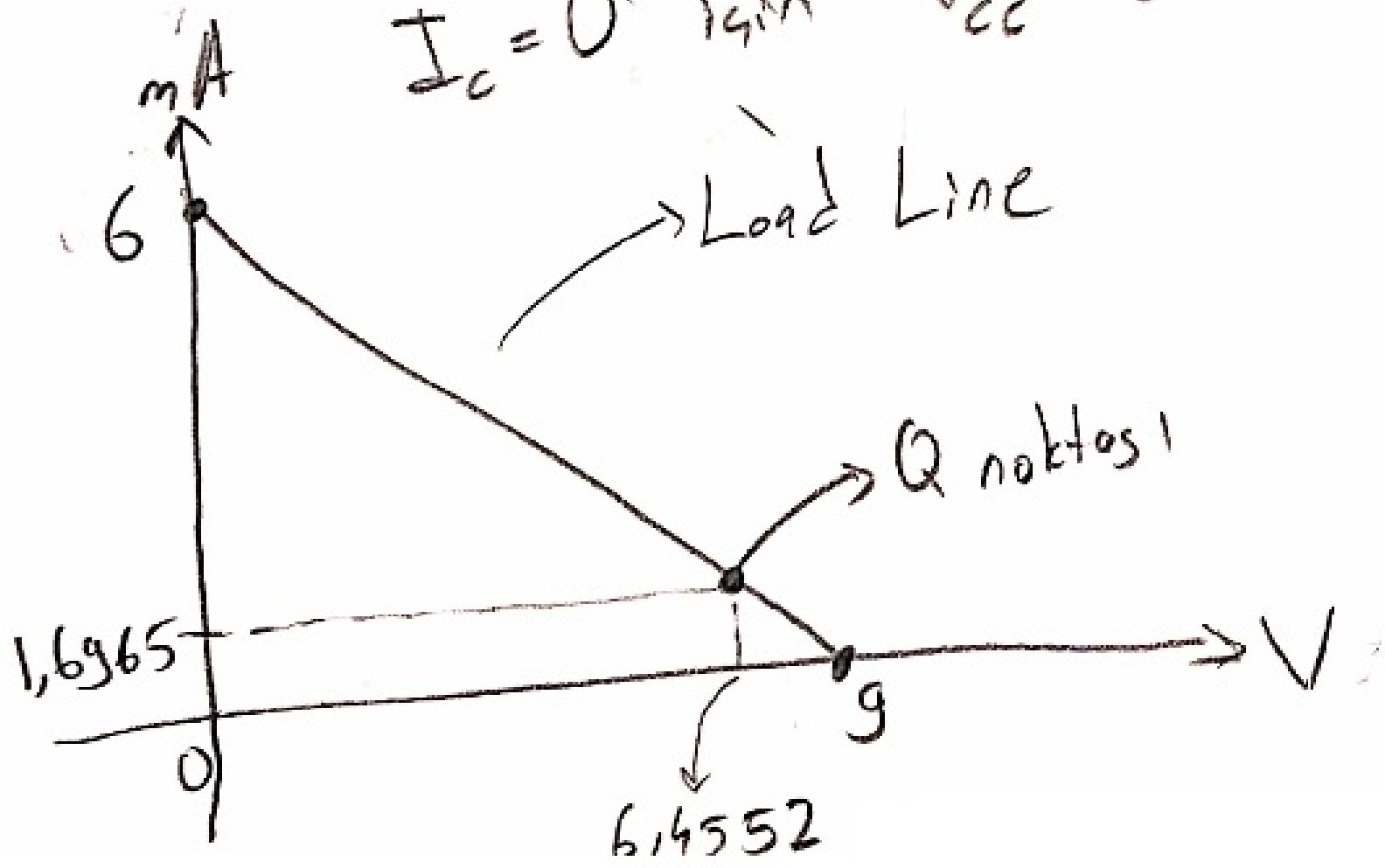

ÖDEVLER

Hafta 10

BJT → Yüksek kazançlı, geniş band genişliği


FET → Yüksek giriş empedanslı

MOSFET → Hızlı anahtarlama

CMOS → Düşük güç

Transistörler, girişlerine uygulanan sinyali yükseltir ve devrede akım gerilim kazancı sağlar. Genellikle anahtarlama olarak da kullanılan bir yarı iletken devre elemanı.

Hafta 11

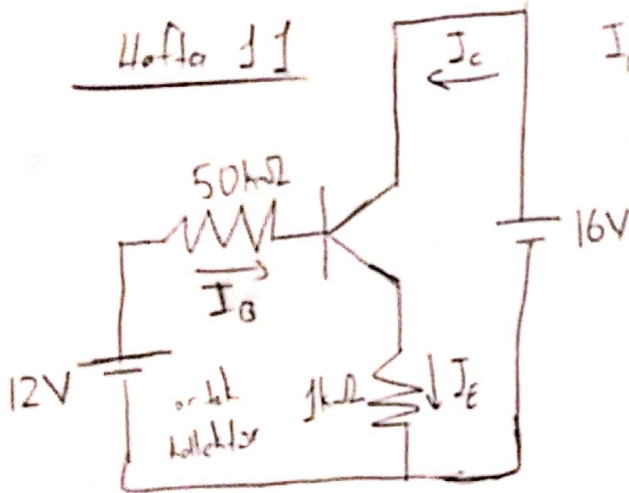


$$I_B = \frac{0,7}{50\Omega + (50+1) \cdot 1k\Omega} = 75,3 \mu A$$

$$I_E = I_B (\beta + 1) = 7,53 \text{ mA}$$

$$V_E = I_E \cdot R_E = 8,23 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7 + 7,53 = 8,23 \text{ V}$$
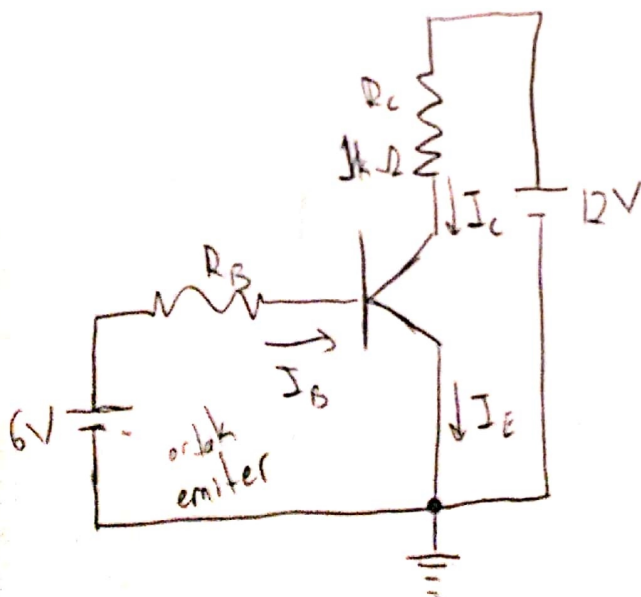
$$V_{CE} = V_{CC} - V_E = 8,27 \text{ V}$$



$$I_B = \frac{0,7}{100k} = 7 \mu A$$

$$I_{C_{sf}} = \frac{12}{1k} = 12 \text{ mA}$$


$$I_{B_{nt}} = \frac{12 \text{ mA}}{150} = 80 \mu A$$

$$I_C = I_B \cdot \beta = 7,95 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 12 - 7,95 \cdot 1k = 4,05 \text{ V}$$

$$I_E = 8 \text{ mA}$$

Aufgabe 12

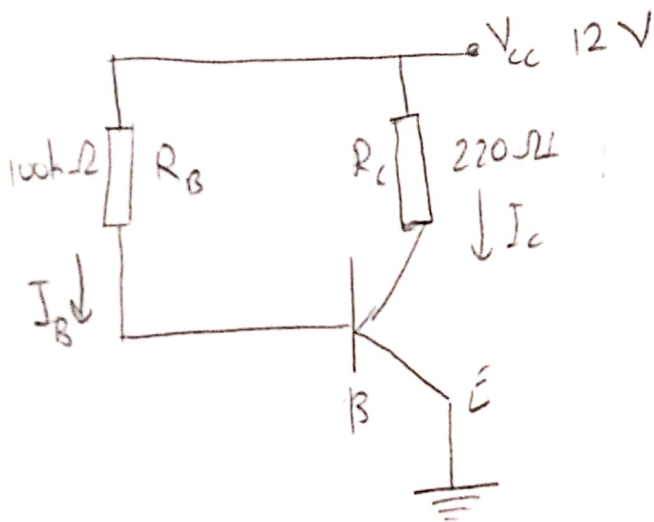

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$\beta_{200} = 200 \quad \text{14n } V_{CE}?$$


$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B$$

$$= 0,113mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta \cdot I_B \cdot R_C)$$

$$= 12 - 0,113 \cdot 200 \cdot 0,22$$

$$= 7,028V$$

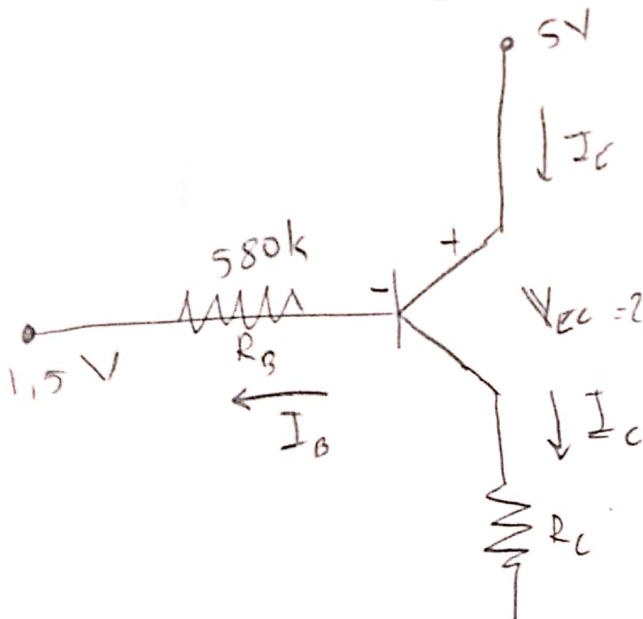


$$V_{EC} = 2,5V \quad V_{EB} = 0,6, \beta = 100$$

$$I_B = \frac{5 - 0,6 - 1,5}{580} = 5\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 5\mu A = 0,5mA$$

$$R_C = \frac{5 - 2,5}{0,5} = 5k\Omega$$

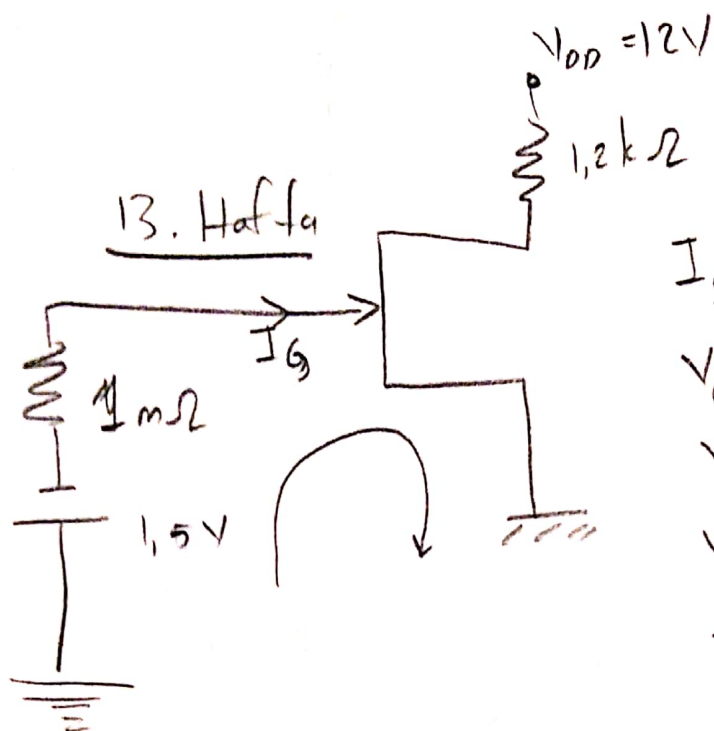

$$I_g = 0$$


$$V_g = 1,5$$

$$V_s = 0$$

$$V_{gs} = -1,5$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{gs}}{V_p} \right)^2$$

$$= 4,68 \text{ mA}$$

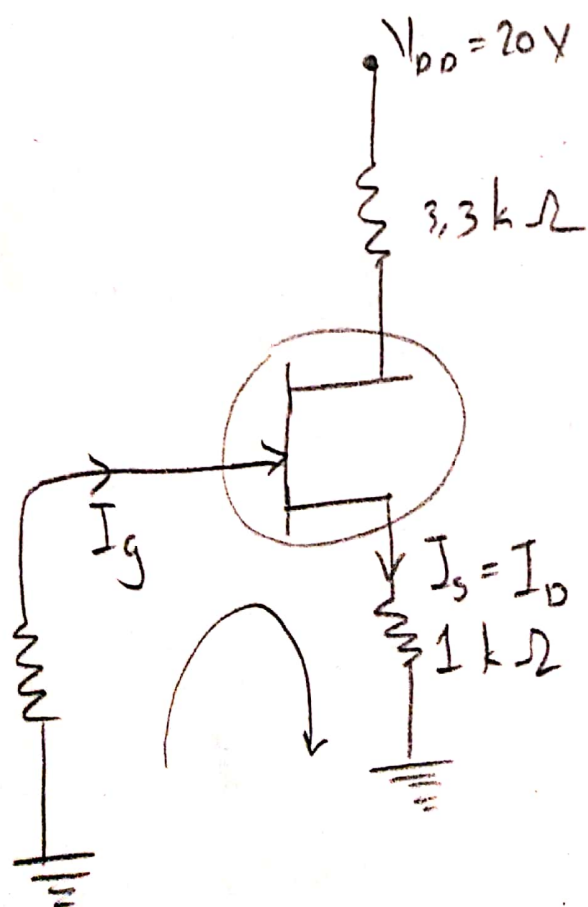

$$I_{DSS} = 8 \text{ mA}$$

$$V_p = -6 \text{ V}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{gs}}{V_p} \right)^2$$

$$= 2,588 \text{ mA}$$