




Lojik Devreler II Final Cevaplarım

[Redacted]

[Redacted]

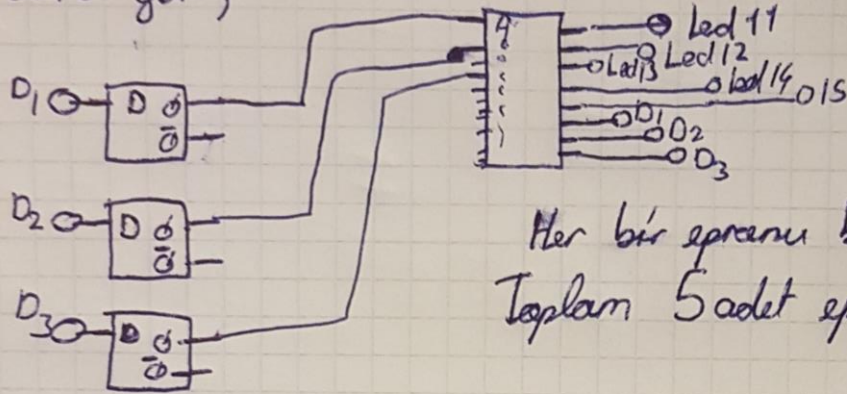
1.Öğretim 2/B

Devreyi tasarlanırken önce gerekli olan parçaların analizi yapılmıştır; 8 harf $\rightarrow$ 8 durum $2^3=8$ 3 FF (flip flop) ve 5x5 led için her satır bir epranı bağladık buna göre;



Her bir epranı bu şekilde bağlıyoruz
Toplam 5 adet epranduca.

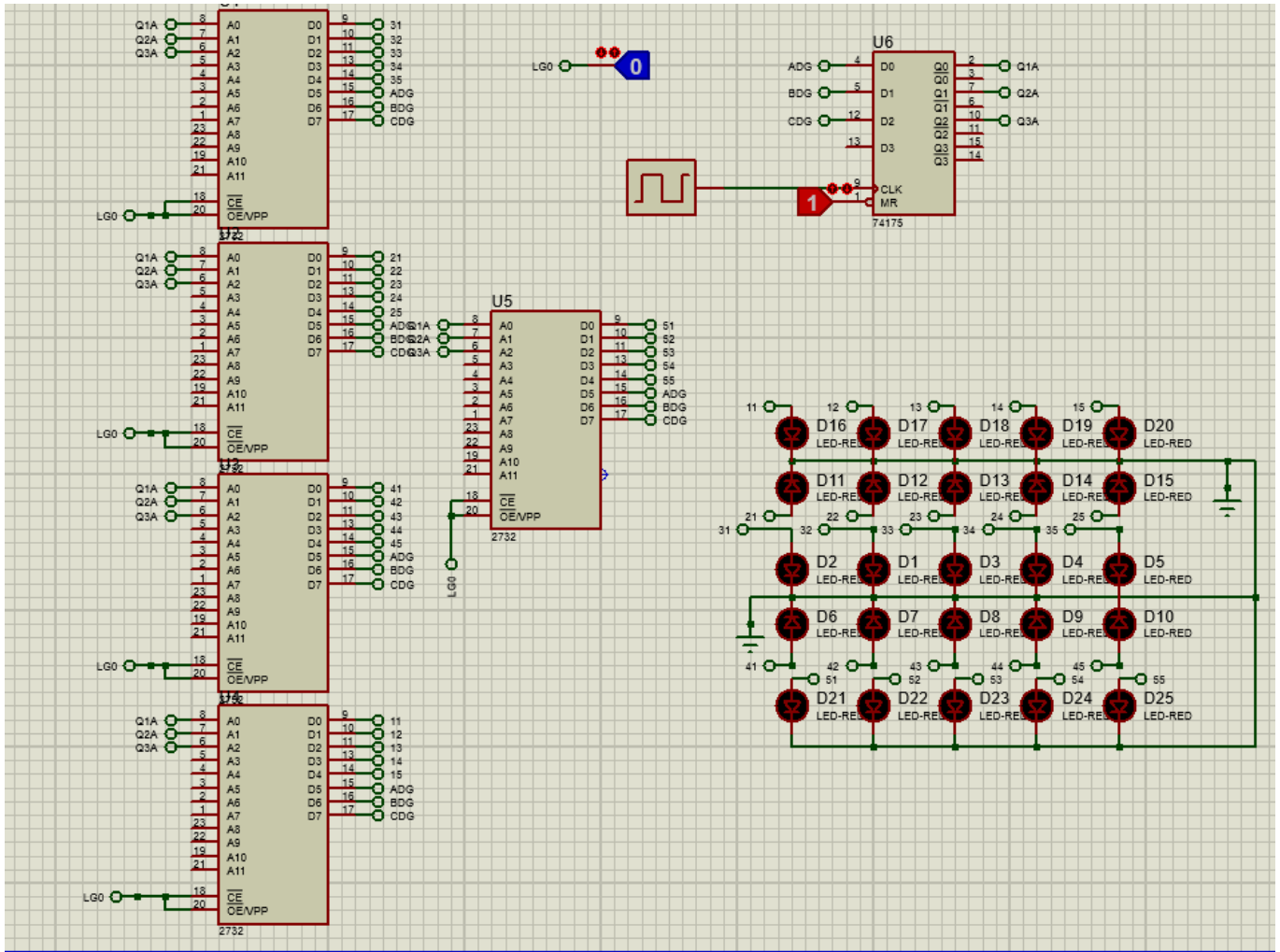Tablolarımızı oluşturduktan sonra tıpkı şeklide hxd programı için her bir sıradaki binaryleri hexa çeviriyor ve bu sayede her sıra için ayrı ayrı almat ile Epran page programlaması için dosya oluşturuyor ve bu dosyaları Epranları Editleyip sıra ile günceliyoruz.



1. Satır		Güçler	
Mesajın Durumu	Son Durum	$G_4 G_3 G_2 G_1 G_0$	
0000	001	10001	31
0001	010	10001	51
0010	011	11111	7F
0111	100	00001	81
1000	101	10001	B1
1011	110	11111	DF
1110	111	00100	E4
1111	000	10001	11

1. Satır Hex Kodları

80800000031517F81B1DFE411

800000001FF

2. Satır		Güçler	
M.D.	S.D.	$G_4 G_3 G_2 G_1 G_0$	
0000	001	10011	3B
0001	010	10001	51
0010	011	00000	64
0111	100	00001	81
1000	101	10001	B1
1011	110	00001	C1
1110	111	01010	CA
1111	0000	10011	1B

2. Satır Hex Kodları

8080000003B516481B1C1EA19

800000001FF

3. Satır		Güçler	
M.D.	S.D.	$G_4 G_3 G_2 G_1 G_0$	
0000	001	10101	35
0001	010	10001	51
0010	011	00100	64
0111	100	00001	81
1000	101	10001	B1
1011	110	00001	C1
1110	111	11111	FF
1111	000	10101	15

3. Satır Hex Kodları

80800000035516481B1C1FF15

800000001FF

SATIR 4.		Güçler	
M.D.	S.D.	$G_4 G_3 G_2 G_1 G_0$	
M	0000	00001	10001
U	0001	00010	10001
T	0010	00111	00100
L	0011	01000	00001
C	0100	01011	10001
A	0101	01110	00001
N	0110	01111	10001
	0111	00000	11001

4. Satır Hex Kodları

8080000003151648B1C1F19

800000001FF

Satır 5.		Güçler	
M.D.	S.D.	$G_4 G_3 G_2 G_1 G_0$	
0000	0001	10001	31
0001	0010	11111	5F
0010	0011	00100	64
0011	0100	11111	3F
0100	0101	11111	DF → BF
0101	0110	11111	DF
0110	0111	10001	F1
0111	0000	10001	11

5. Satır Hex Kodları

808000000315F649FBDF111

800000001FF

