


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİL-213 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ GÜZ DÖNEMİ EK ARASINAV-1 SORULARI

ADI SOYADI :NO:.....
ÖĞRETİM TÜRÜ: 1. / 2.....ŞUBE:.....

SINAV YÖNERGESİ 25.12.2020

1. Sınav süresi 60 dakikadır.
 2. Sınavda sorular A4 beyaz kağıda çözülecektir.
 3. Sınav cevapları dosya adı **ÖĞRENCİ NUMARASI** olacaktır, OBS üzerinden sisteme .pdf olarak ve soru numaraları sıralı olarak yüklenecektir. Cevap kağıtlarının her sayfasına ad, soyad, öğretim türü ve şube yazmayı ayrıca imza atmayı unutmayınız.
- Mail atmak durumunda kalırsanız Üniversite kurumsal mailinizden atmanızı rica ederim. Gönderilen evraklarda isim ve numaranız olmuyor, bu durumda değerlendirilmesi yapılamıyor.

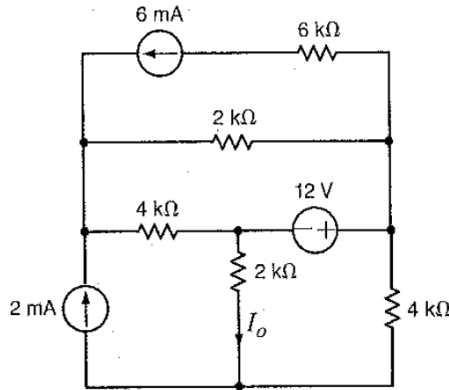- 1) Şekil’de 2KOhm direnç üzerinde verilen I_o akımını süper pozisyon ilkesi ile bulunuz? (50)



- 2) İşlemsel Yükselteç (Op-Amp) ile **Fark Alıcı** devresini çizerek fark alıcı olarak çalışmasını ispatlayınız? (50)

NOT: Devrede direnç, düğüm, giriş, çıkış, eviren evirmeyen tüm değer ve noktaların doğru isimlendirilmesi yapılmalıdır. Doğru formül şekil üzerinde verilen isimlerle eşleşmelidir. Ör: Geribesleme direnci R_f belirtilmeli, şekil üstünde gösterilmeli ve çıkan formül de R_f şeklindeki noktayı ifade etmeli.

Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma TÜRKER
Başarılar dilerim...